# Implementação e Verificação de um Processador RISC-V Monociclo para um Subconjunto de Instruções em Verilog

#### Victor Cabral, Otávio Guimarães

<sup>1</sup>Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – ICEA João Monlevade, MG – Brasil

{victor.cabral, otavio.agf}@ufop.edu.br

Abstract. This work presents the design, implementation, and verification of a single-cycle RISC-V processor in Verilog, supporting the instruction set 1h, sh, sub, or, andi, srl and beq. Essential modules were developed and integrated, including ALU, register file, memories, and a two-level control unit. Validation was performed through a specific test program, with execution monitored and analyzed via simulation in Icarus Verilog and waveform visualization in GTKWave, confirming the correct functionality of each instruction.

Resumo. Este trabalho apresenta o projeto, implementação e verificação de um processador RISC-V de ciclo único em Verilog, com suporte para o conjunto de instruções 1h, sh, sub, or, andi, srlebeq. Foram desenvolvidos e integrados os módulos essenciais, incluindo ULA, banco de registradores, memórias e uma unidade de controle de dois níveis. A validação do processador foi realizada através de um programa de teste específico, com a execução monitorada e analisada via simulação em Icarus Verilog e visualização de formas de onda no GTKWave, confirmando a correta funcionalidade de cada instrução.

#### Repositório do projeto:

https://github.com/Vitor0302/Trabalho-Pratico-RISC-V

## 1. Introdução

O conjunto de instruções RISC-V é uma arquitetura aberta que vem ganhando espaço na indústria e academia devido à sua simplicidade e flexibilidade. O objetivo deste trabalho foi projetar e implementar um processador RISC-V monociclo capaz de executar um subconjunto de instruções, focando no entendimento do caminho de dados e da interação entre seus componentes.

O projeto foi realizado em Verilog e validado por meio de simulações, permitindo observar a propagação dos sinais e o comportamento do processador durante a execução de diferentes instruções.

# 2. Objetivos

O objetivo geral é implementar um processador RISC-V monociclo funcional, com suporte a um conjunto específico de instruções. Entre os objetivos específicos:

- Implementar os módulos básicos do processador: ULA, banco de registradores, memórias e unidades de controle;
- Executar corretamente as instruções: 1h, sh, sub, or, andi, srl, beq;
- Validar a implementação através de simulações com um programa de teste;
- Analisar o comportamento do processador no GTKWave.

## 3. Metodologia

O desenvolvimento foi dividido nas seguintes etapas:

#### 3.1. Arquitetura Geral

O processador segue a arquitetura de caminho de dados monociclo, onde cada instrução é executada em um único ciclo de clock, passando pelas cinco etapas clássicas: IF, ID, EX, MEM e WB.

## 3.2. Módulos Implementados


Foram implementados em Verilog os seguintes módulos: ULA, Banco de Registradores (com tratamento para x0), Memória de Instruções (com programa pré-carregado), Memória de Dados, Unidade de Controle Principal (decodifica o opcode) e Unidade de Controle da ULA (decodifica functs). Um módulo de topo (processador.v) integra todos os componentes.

### 4. Análise de Resultados

A validação foi realizada com um programa de teste que utiliza todas as instruções implementadas. A análise a seguir combina a visualização das formas de onda no GTKWave com o log de saída do terminal gerado pelo testbench.

## 4.1. Execução da Instrução 1h (Load Halfword / Tipo-I)

A instrução 1h  $\times 10$ ,  $0 (\times 0)$  é a primeira a ser executada. A forma de onda na Figura 1 ilustra a ativação dos sinais de controle MemRead=1 e RegWrite=1. A ULA calcula o endereço (0), a memória lê o valor  $10 (0 \times A)$ , e o MUX MemToReg seleciona este valor para ser escrito em  $\times 10$ . A execução bem-sucedida é confirmada pelo log do terminal (Listagem 4.1).

 


**Figura 1.** Execução da instrução lh: Sinais MemRead e RegWrite ativados para ler da memória e escrever no registrador.

```
>> PC=0x00, Executando lh x10, 0(x0)
Lido da Mem[0] o valor 10. Escrito em x10.
Resultado: x10 = 10
```

## 4.2. Execução da Instrução sub (Tipo-R)

Para a instrução sub  $\times 12$ ,  $\times 10$ ,  $\times 11$ , a Figura 2 mostra o sinal ALUSrc=0, indicando que os operandos vêm dos registradores (10 e 3). A ULA executa a subtração, e seu resultado (7) é selecionado pelo MUX MemToReg (=0) para ser escrito em  $\times 12$ , como validado pela Listagem 4.2.

 


**Figura 2.** Execução da instrução sub: O sinal ALUSTO em 0 seleciona o operando do registrador rs2 para a ULA.

```
>> PC=0x08, Executando sub x12, x10, x11
Calculado 10 - 3. Escrito em x12.
Resultado: x12 = 7
```

## 4.3. Execução da Instrução sh (Store Halfword / Tipo-S)

A instrução sh x12, 8(x0) armazena o valor do registrador x12 (7) na memória. A Figura 3 mostra os sinais de controle cruciais para esta operação: MemWrite=1 (habilita a escrita na memória) e RegWrite=0 (desabilita a escrita no banco de registradores).

 


**Figura 3.** Execução da instrução sh: O sinal MemWrite é ativado enquanto o RegWrite permanece em 0.

<sup>&</sup>gt;> PC=0x1C, Executando sh x12, 8(x0)
Escrito o valor de x12( 7) no endereco
de memoria 8. Verificacao no estado final.

# 4.4. Execução da Instrução beq (Branch Equal / Tipo-B)

A instrução beq x14, x10, 4 compara os registradores x14 (8) e x10 (10). Como os valores são diferentes, a ULA não ativa a zero\_flag=0, o que faz com que o desvio não seja tomado e o PC receba PC+4, como confirmado na Listagem 4.4.

 

**Figura 4.** Execução do beq (desvio não tomado): A zero\_flag em 0 impede o desvio.

```
>> PC=0x18, Executando beq x14, x10, 4
Comparando x14( 8) e x10( 10). Como
sao diferentes, o desvio NAO eh tomado.
```

#### 4.5. Estado Final do Processador

Após a execução de todo o programa de teste, o estado final dos registradores e da memória de dados foi inspecionado (Listagem 1), confirmando que todos os valores esperados foram corretamente calculados e escritos, validando o projeto.

```
--- Registradores ---
x00: 0x00000000 x01: 0x00000001
x02: 0x00000002 x03: 0x00000003

      x02:
      0x00000002
      x03:
      0x00000003

      x04:
      0x00000004
      x05:
      0x00000005

      x06:
      0x00000006
      x07:
      0x00000007

      x08:
      0x00000008
      x09:
      0x00000009

      x10:
      0x00000007
      x13:
      0x00000000

      x12:
      0x00000007
      x13:
      0x00000000

      x14:
      0x000000008
      x15:
      0x000000005

      x16:
      0x000000012
      x17:
      0x000000013

      x20:
      0x000000014
      x21:
      0x000000015

x20: 0x00000014 x21: 0x00000015
x22: 0x00000016 x23: 0x00000017
x24: 0x00000018 x25: 0x00000019
--- Memoria de Dados (enderecos 0-36) ---
Mem[ 0]: 0x000000a
Mem[
                      4]: 0x00000003
                    8]: 0x00000007
Mem[
 --- Flags ---
 Zero Flag: 1
 ______
```

**Listagem 1.** Estado final dos registradores e da memória de dados após a simulação.

#### 5. Conclusão

A implementação do processador RISC-V monociclo possibilitou a consolidação de conceitos fundamentais de arquitetura de computadores, abrangendo desde o projeto e funcionamento da ULA até a integração harmoniosa de todos os módulos do sistema. O processo de desenvolvimento permitiu compreender em profundidade o fluxo de dados, a função de cada componente e a importância da coordenação entre as unidades de controle e execução.

A metodologia adotada, que combinou a análise detalhada das formas de onda no GTKWave com a interpretação dos registros gerados pelo testbench, mostrou-se eficiente para validar o correto funcionamento do processador em todas as instruções implementadas. Essa abordagem prática, aliada à simulação, contribuiu para identificar e corrigir possíveis inconsistências de forma rápida e precisa.

Como perspectivas futuras, destaca-se a possibilidade de evolução do projeto para uma arquitetura pipeline, visando ganhos de desempenho, bem como a ampliação do conjunto de instruções suportado, tornando o processador mais versátil e próximo de aplicações reais. Tais aprimoramentos não apenas aumentariam a complexidade e o desafio técnico, mas também reforçariam o entendimento de conceitos avançados em projeto e otimização de processadores.

#### Referências

- [1] Patterson, D. A., Hennessy, J. L., *Computer Organization and Design RISC-V Edition*, Morgan Kaufmann, 2017.
- [2] The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: User-Level ISA, Document Version 20191213.
- [3] IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language, IEEE Std 1364-2005.